

HOMEWORK 3

P1.

A. assign $F = (A \& B)$

B. assign $F = (A | B)$

C. assign $F = (A | B) \& (\sim A | \sim B)$

~~B. assign $F = (\sim A | \sim B | \sim C) | (\sim A \& (\sim B | \sim C))$~~

D. assign $F = (\sim (A \& B \& C)) | (\sim A \& \sim (B \& C))$

P2.

A. Behavioral Verilog

B. Structural Verilog

P3.

A. module Q1(f, a, b, c);

input a, b, c;

output f;

not(k, a);

not(g, b);

~~and~~ (h, k, g);

or(i, h, c);

and(j, k, c);

or(l, j, b);

and(f, i, l);

endmodule

//_

B. module Q1(f, a, b, c);

input a, b, c;

output f;

reg f;

always @(a or b or c)

if (a == 0)

f = b + c;

else

f = 0;

endmodule

P4.

A. $\bar{w}\bar{x}y + \bar{w}xy + wx\bar{y} + wxy$

= $\bar{w}y(\bar{x} + x) + wx\bar{y} + wxy$ (Distributive)

= $\bar{w}y + wx\bar{y} + wxy$ (Complement)

$\Rightarrow \bar{w}y + wx$ (Similarly with \bar{y})

B. module P4(w, x, y, z);

input w, x, y;

output z;

net(k, w);

and(g, k, y);

and(h, w, x);

or(z, g, h);

endmodule

C. module P4(w, x, y, z);

input w, x, y;

output z;

assign z = (w & x) | (~w & y);

endmodule

D. module P4(w, x, y, z);

input w, x, y;

output z;

reg z;

always @ (w or x or y)
if (w == 0)

z = x;

else


z = y;

endmodule


P5. A. $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C = \bar{A}\bar{B} + C\bar{B} + C\bar{A}$

B. $(A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$
 $= (A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C) \quad \bar{B}C + \bar{B}\bar{A} + C\bar{A}$
 $= (A + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B})$
 $= (\bar{A} + C)(\bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B})$

C.

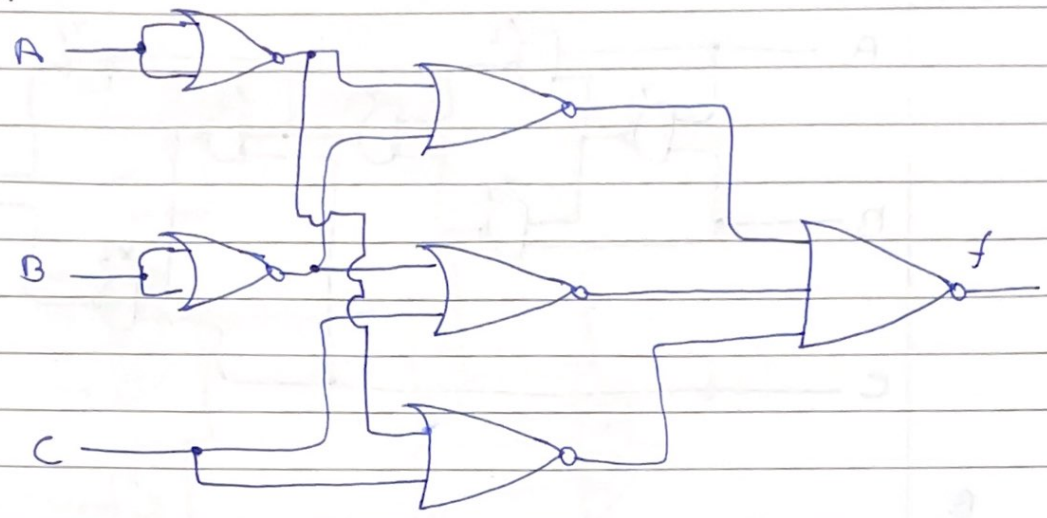


D.

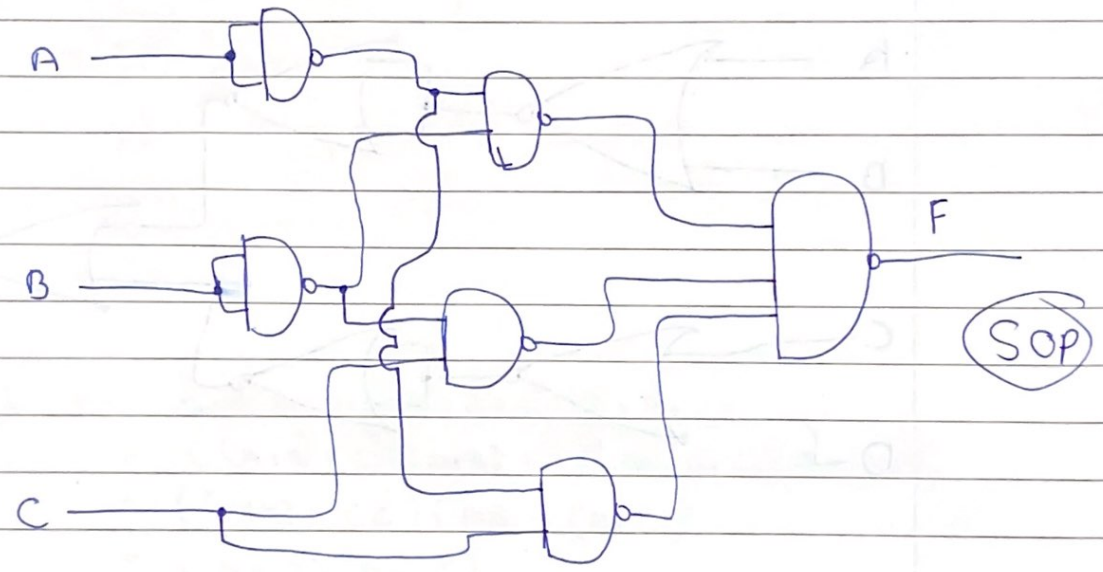


E. POS for part C
SOP for part D

Using POS for NOR Gates makes it easier & simpler for SOP & NAND Gates.


P6. A.

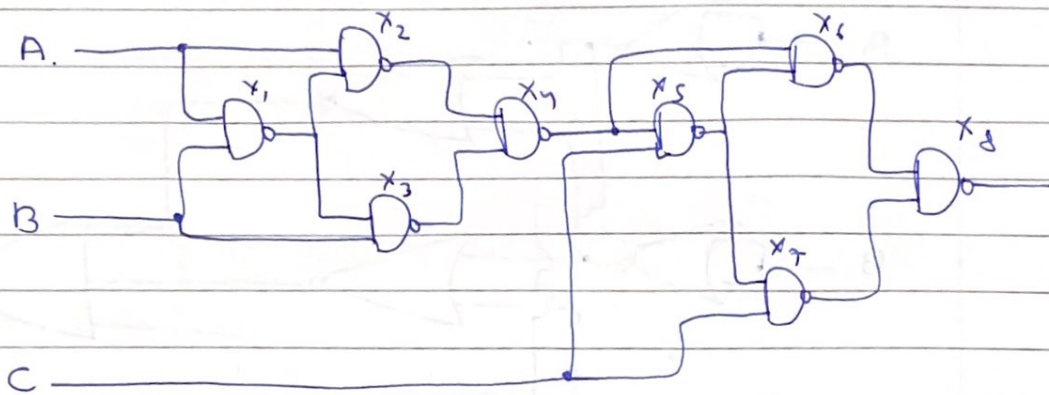

B.

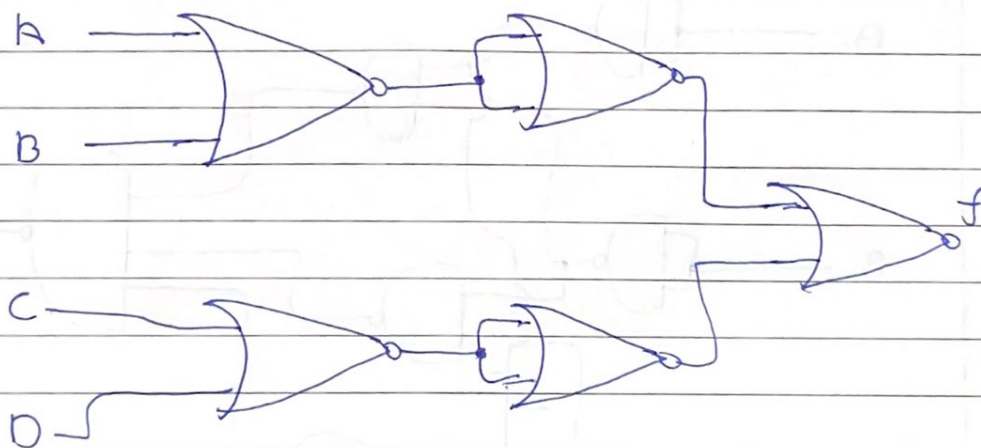

C.

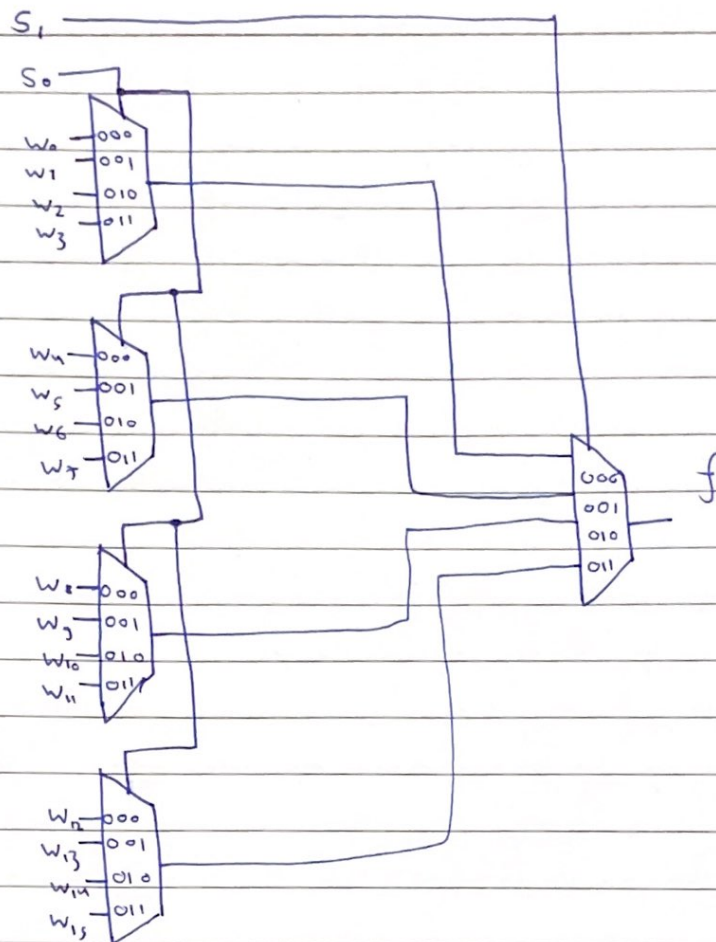

P7. a)
$$\begin{aligned}
 H &= (A+B+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B+\bar{C}) \\
 &= ((A+B)+C)((A+B)+\bar{C})(A+(B+\bar{C}))(A+(B+\bar{C})) \\
 &= ((A+B)+C\bar{C})(A\bar{A}+(B+\bar{C})) \\
 &= (A+B)(B+\bar{C})
 \end{aligned}$$

b)
$$H = (A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+\bar{B}+C)$$

